

Дата на задаване: 11.10.2016 г.
Дата на предаване: 20.12.2016 г.

Преподавател:.....
(ас. д-р инж. Светлин Антонов)

ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВА ЗАДАЧА /вариант 1.3/

по дисциплината: Теоретична електротехника

на студента: _____

фак. №: _____, гр 38, ФКСУ

ЗАДАНИЕ 1.

За показаната на фиг.1 верига са известни:

$$j e 1(t) = \sqrt{2} \sin(\omega t) \text{ A};$$


$$j e 7(t) = 2\sqrt{2} \sin(\omega t) \text{ A};$$

$$e 3(t) = 10\sqrt{2} \sin(\omega t - 90^\circ) \text{ V};$$

$$R 2 = 5 \Omega, R 4 = 5 \Omega; R 5 = 5 \Omega;$$

$$L 2 = 5 \text{ mH}; L 5 = 10 \text{ mH};$$

$$C 4 = 10 \mu\text{F}; C 6 = 10 \mu\text{F}.$$

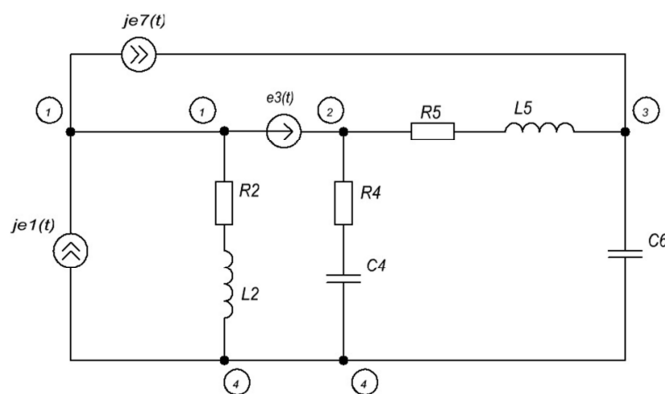

фиг.1

- 5) Да се определят токовете в клоновете на веригата чрез PSpice и аналитично по:
 - А) метод с клонови токове;
 - Б) метод с контурни токове;
 - В) метод с възлови потенциали.
- 6) Да се извърши баланс на мощностите.

ЗАДАНИЕ 2.


За показаната на фиг.2 верига са известни:

$$R 1 = 20 \Omega; R 2 = 20 \Omega;$$

$$L 2 = 20 \text{ mH};$$

$$C 3 = 100 \mu\text{F};$$

$$u 0 = 100 \text{ V}.$$

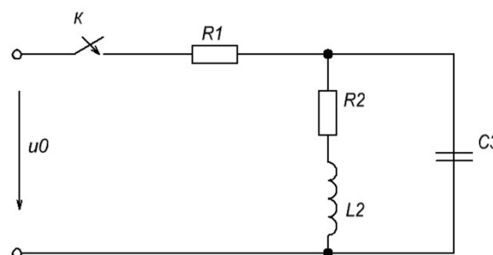

фиг.2

Да се пресметнат и изчертаят графиките на указаните преходни процеси (аналитично и с PSpice) при постояннотоков режим:

- $i_{L 2}(t)$;
- $u_{C 3}(t)$.

Настройки на преходните процеси:

стъпка: 0,001 s;

край: 0,6 s.

Съдържание на курсовата задача при предаване:

Заглавна страница по образец; Съдържание; Оригинал на завереното задание; Решение на задачите чрез програмата PSpice; Разпечатка на схемите и получените резултати чрез PSpice; Подробни аналитични изчисления по зададените схеми; Сравнение на резултатите между програмното и аналитичното решение; Списък на използваните означения.
Да бъде подвързана в папка/ спирала!

Студент:.....